

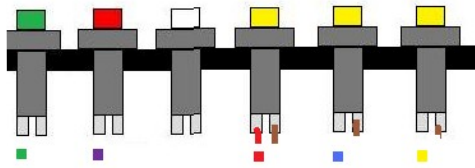


Audino har 8 analog
og 8di



f

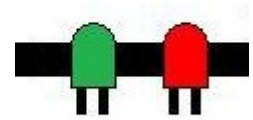

20 kontaktsæt*6

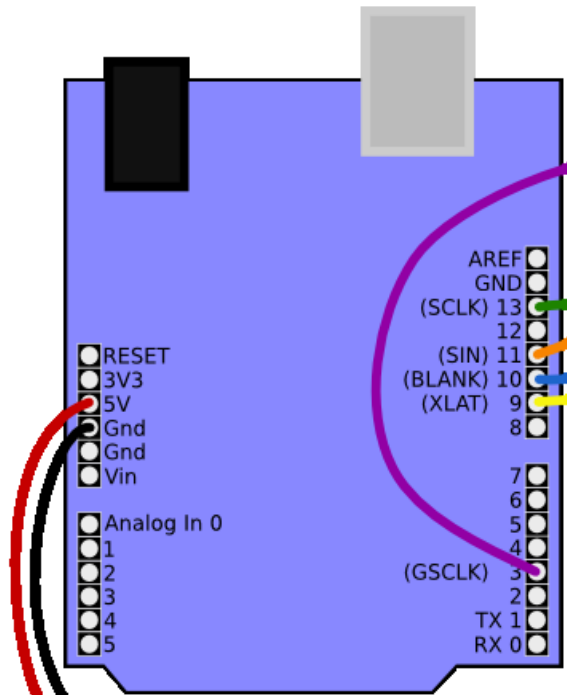

20 LED *2

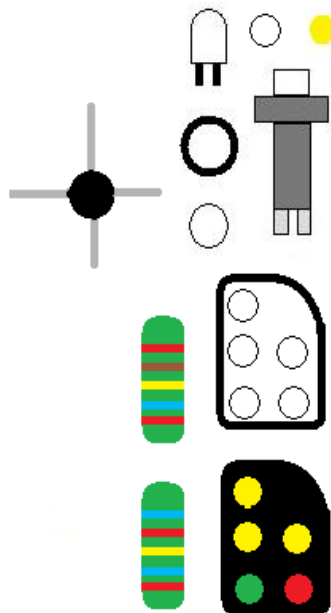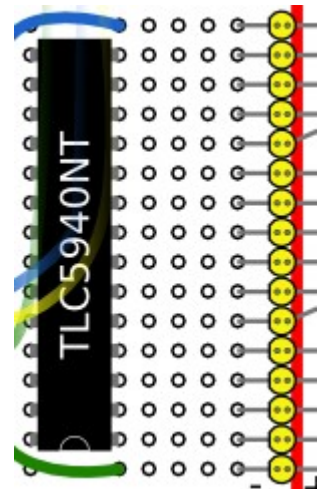

Ialt 120led/16
pr.kreds giver
8 kredse.


5 led*20

Lad os se, hvordan led connectes til arduino

$I = 39.06 / R$
e.g. $39.06 / 2000 = 0.020 \text{ A}$

The 10k pull-up resistor on
BLANK turns all outputs off
while the Arduino resets.

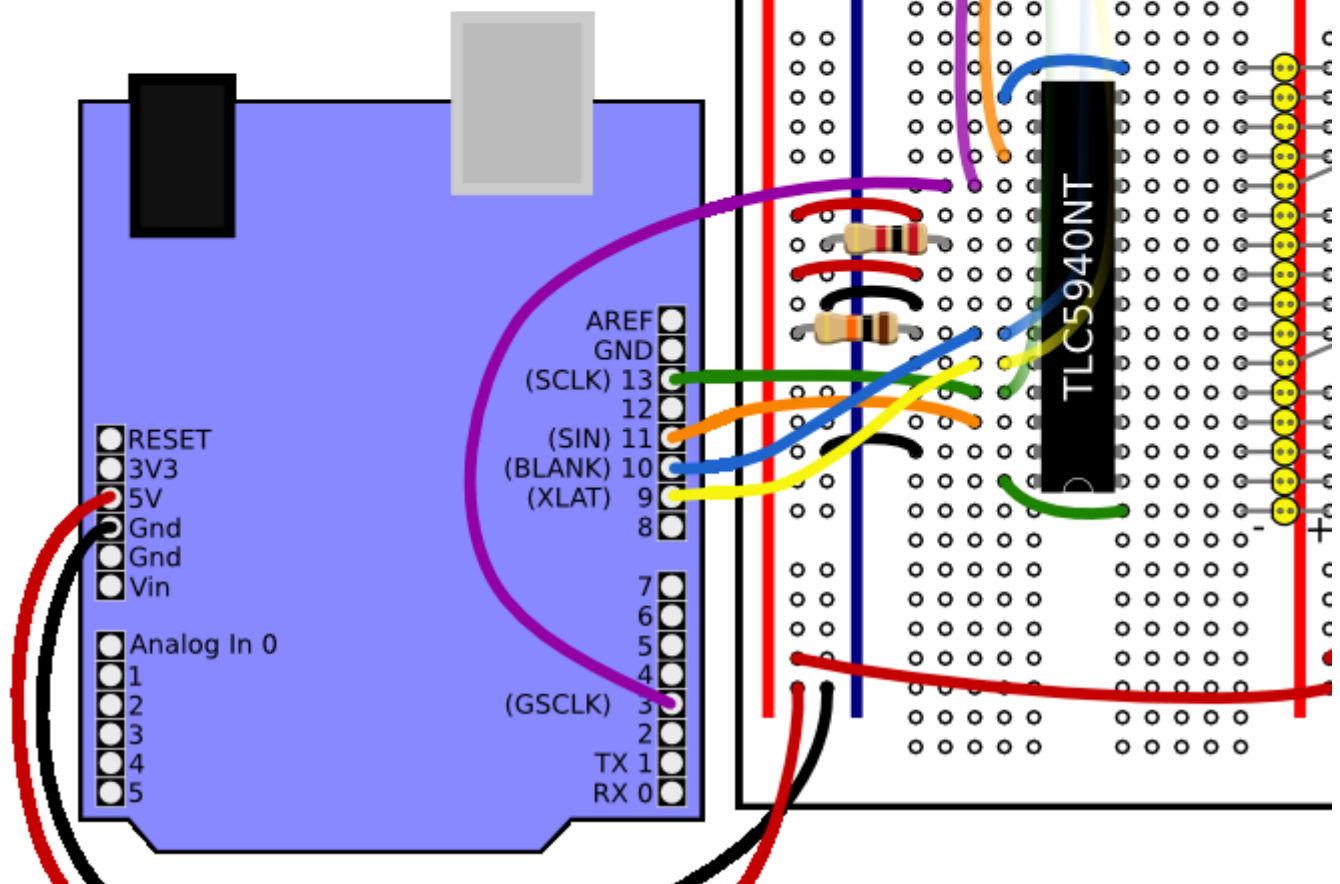
If using more than one tlc,
edit "NUM_TLCS" in tlc_config.h
(located in the library folder)
and delete Tlc5940.o




Denne opstilling fra datablad viser to kredse, som trækker 32 led. Som Lars skriver, kan antallet af tlc kredse udvides, Og som jeg ser det, kan hver kreds trække 16 led. Det giver, 3 signaler pr. kreds. Hvis du bruger 3 farvet LED som på Youtube videoen, får du 10 LED på 30 porte, som er to kredse Så vidt jeg kan se, kan du max få 64 kredse..

Hvordan får du så dine tastetryk ind?

1 mulighed: via matrix:

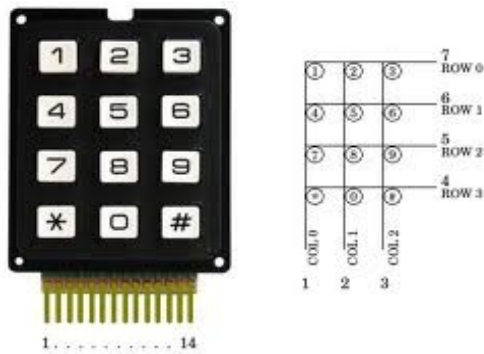

2. mulighed: som PS2 keyboard

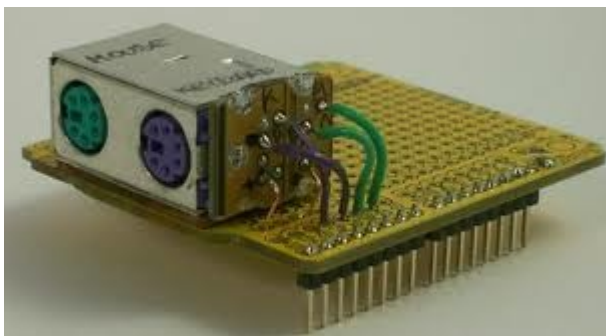

3. mulighed -tasterne forbindes med en modstand, Og hver tast har sin egen modstandsværdi, som Kan læses på en analog port (og dem har du 8 frie af.

4. Det kan jo være, at du vælger en anden måde, at sætte signalerne på. Der kan måske også vise Sig løsninger fra andre, og endelig kan jeg have Misforstået din skitse.